

## **Оглавление**

<b>Глава 1. Автоматика</b> .....	6
Блок питания для рабочего места .....	6
Стабилизаторы напряжения с малым током потребления .....	11
Универсальные фотодатчики.....	14
Контроль уровня воды в аквариуме .....	18
Сенсорный регулятор освещения.....	21
Квартирный страж с памятью посещений .....	24
Мигающий светодиод в реле времени .....	29
Датчик движения для охранных систем .....	34
Усовершенствованный автомат освещения на пиродетекторе .....	38
Узел ИК передатчика .....	43
Фотореле на микросхеме КР1182ПМ1 .....	45
Сенсор с задержкой в схеме управления вентилятором .....	48
Управляемое реле времени .....	50
Антивандальная система для лестничного освещения .....	52
Акустическое реле .....	54
Реле времени для светильника .....	58
Акустическое реле для светильника .....	63
Узел защиты электрооборудования при авариях в электросети .....	67
Таймер КР1006ВИ1 в управлении освещением .....	69
Домашний автомат охраны .....	76
Автоматизированный ночник на ультраярких светодиодах.....	79
Датчик пожара .....	83
Источник аварийного освещения.....	86
Сигнализатор отключения с элементом запоминания .....	88
Реле времени на микросхеме КР1182ПМ1 .....	90
<b>Глава 2. Радиолюбителю-конструктору</b> .....	93
Стабильный генератор инфразвуковой частоты на микросхеме КР1006ВИ1 .....	93
Сенсорные узлы.....	94
Ограничитель пускового тока при включении радиоаппаратуры .....	97
Бескварцевый калибратор .....	99

Звуковой сигнализатор короткого замыкания .....	101
Модернизация портативного аккумуляторного фонаря .....	103
Последовательное управление освещением .....	108
Преобразователь напряжения .....	111
Светодиодный индикатор включения с сетевым фильтром .....	113
Переходник для КМОП-схем .....	115
Усилитель-пробник .....	116
Аналоговый ключ и усилитель	
на операционном усилителе К140УД6 .....	117
Простой узел задержки выключения устройств.....	119
Звуковой сигнализатор включения .....	121
Регулятор мощности на микросхеме К04КП024 .....	122
Генераторы на транзисторах КП501 .....	126
Транзисторный релаксационный генератор .....	130
Бипер на микросхеме НМ9112А.....	133
Управление триггером по двум проводам .....	137
<b>Глава 3. Промышленная аппаратура.....</b>	<b>139</b>
Коммутатор нагрузки из электромеханических будильников .....	139
Таймер из электронных часов «ЦАТ-01» .....	143
Автоматическое включение колонок для компьютера .....	145
Регулятор частоты вращения низковольтных	
коллекторных двигателей.....	151
<b>Глава 4. Телефония и радиосвязь .....</b>	<b>156</b>
Варианты отключения микрофона.....	156
Разговорный узел телефонного аппарата .....	159
Сигнализация по радиоканалу .....	162
Мелодичный энергонезависимый телефонный звонок.....	166
Вызывное устройство для телефонного аппарата .....	167
Автоматическое отключение звонка домашнего радиотелефона.....	172
Грозозащита телефонного аппарата.....	174
Сигнализатор повреждения телефонной линии.....	175
Индикаторы для параллельного телефона .....	179
Экономичный УЗЧ для СВ радиостанции .....	181
Индикатор состояния телефонной линии с функцией Line Hold .....	183
<b>Глава 5. Разное .....</b>	<b>188</b>
Универсальный звуковой сигнализатор с минимумом деталей .....	188
Индикатор тока второстепенной цепи .....	189
Система кодового доступа .....	191

Устройство защиты галогенных ламп.....	195
Прозвонка электрических цепей в сети 220В.....	198
Автомат для клавиатуры .....	201
Чувствительный аквариумный термометр .....	203
Преобразователь 220 В/220 В .....	205
Электронный прерыватель тока .....	206
Звуковой вольтметр .....	209
Устройство контроля ПДУ .....	211
Контроль потребляемой мощности .....	214
Мобильное переговорное устройство .....	215
Датчик воды для дачи.....	217
Радиочастотный датчик влажности .....	218
Нормирующий усилитель для компьютера .....	222
Автовладельцам: регулятор яркости ламп .....	227
Громкая межкомнатная связь .....	228
Индикатор подключения потребителя к сети 220 В .....	229
Частотный анализатор сигналов звуковой частоты .....	232
Тестер для проверки тиристоров.....	234
Блок защиты электронных схем.....	236
Зависимое включение электроприборов.....	238
Испытатель полевых транзисторов .....	242
Автономный сигнализатор отключения напряжения сети .....	246
Приложения .....	250
Приложение 1. Зарубежные приборы и их отечественные аналоги ..	250
Приложение 2. О реанимации плоской клавиатуры .....	272
Приложение 3. Расширение возможностей реле .....	274
Приложение 4. Универсальный корпус для электронных устройств ..	276
Приложение 5. Выходной каскад звукового сигнализатора.....	278
Приложение 6. Включение низковольтных триисторов в электрическую сеть.....	280
Приложение 7. Радиотехнические страницы в Интернете .....	282
Список литературы .....	285